DÍA MES AÑO NOTA /

Sistemas

Se combinan

DDRB Entrada (0) o salida (1). PortB = 0V (0) o 5V (1)

Sale voltaje (Entra ->)

DDRB = 0 Alta impedancia (Sensores) Analogicos

Portb = 0


Portb = 1 Resistencia Pull up Siempre envia un 1 lógico

DDRB = 1

Portb = 0 0V

Portb = 1 5V

Resistencia

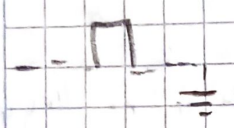

Un bit son 8 bits 4hex

Los Perifericos

PinB

PinB leer.

¿Cuanto es 0x81 en binario? 1000 0001

Escribe la linea que apaga el bit 4 de PortB

PortB &= ~(1<<4) ; (CBI 0x0B x 4

DDRD2 = 0 y PortD 2 = 1. ¿Qué lee PinD2 con el botón pulsado a GND?

Da 0 lógico ya que presiona el botón y hace que toda la energía que daba 1 lógico por Pull up se vaya y de 0

